

Multicycle

Multi cycle

- ❑ exécution mono-cycle : cycle calculé sur l'instruction la plus longue
- ❑ exécution multi-cycle : les instructions ont des temps d'exécution différents
- ❑ dans la pratique les CPU ne sont pas monocycles
- ❑ Cherchons l'instruction la plus rapide à exécuter ainsi que l'instruction la plus longue à exécuter

Chemin critique

❑ Calculons le temps de cycle en supposant négligeable certains délais (mux, unité de contrôle, extension de signe, accès à PC, décalage de 2) :

accès mémoire données et instruction (4ns)

UAL et additionneurs (2 ns)

R/W banc de registres (1 ns)

Instr.	I Mem	Reg Rd	ALU Op	D Mem	Reg Wr	Total
R-type						
load						
store						
beq						
jump						

Chemin critique

❑ Calculons le temps de cycle en supposant négligeable certains délais (mux, unité de contrôle, extension de signe, accès à PC, décalage de 2) :

accès mémoire données et instruction (4ns)


UAL et additionneurs (2 ns)

R/W banc de registres (1 ns)


Instr.	I Mem	Reg Rd	ALU Op	D Mem	Reg Wr	Total
R-type	4	1	2		1	8
load	4	1	2	4	1	12
store	4	1	2	4		11
beq	4	1	2			7
jump	4					4

Mono-Cycle vs. Multi-Cycle

Implémentation mono-cycle:

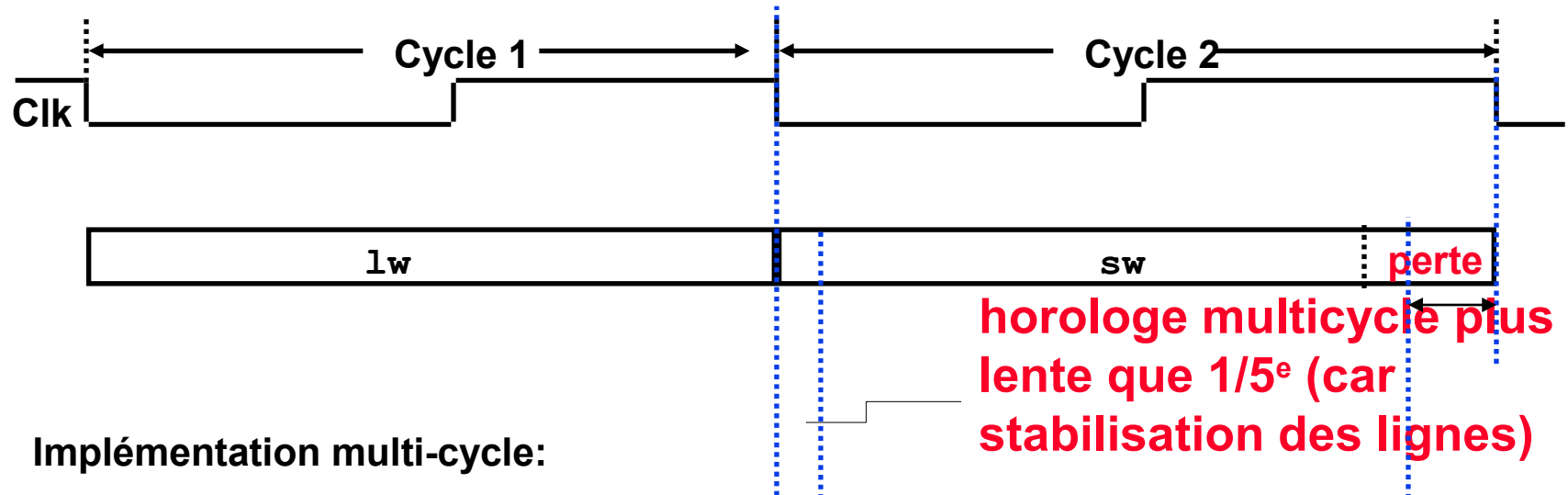

Implémentation multi-cycle:

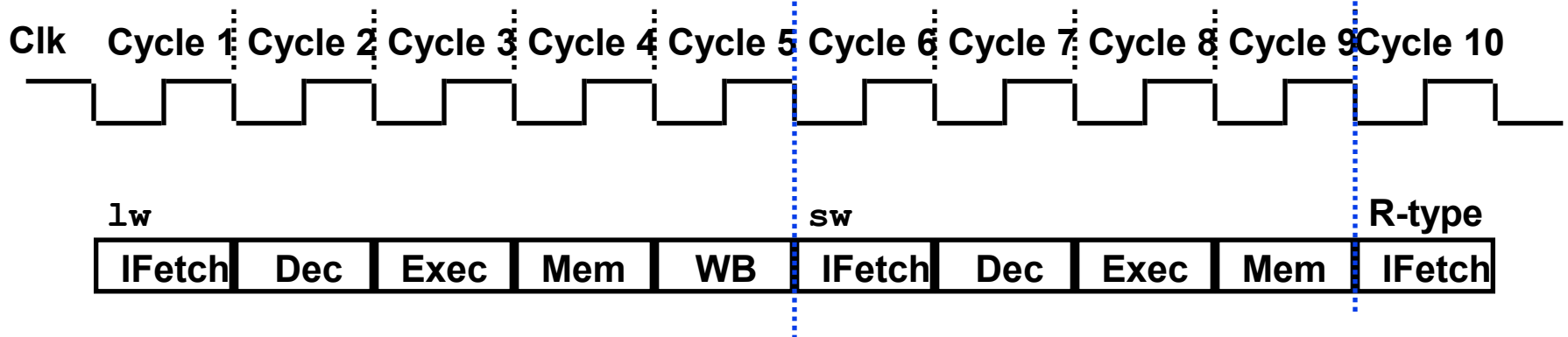

Multicycle

- ❑ Toutes les instructions ne prennent pas le même nombre de cycles
- ❑ Cycle plus rapide (fréquence plus élevée)
découpage en travaux de temps équivalents
- ❑ Les unités (UAL, mux, extension de signe) peuvent être utilisées plusieurs fois par une même instruction
ex : +4 pour PC peut être réalisé par l'UAL

Performance

❑ CPI : cycle par instruction

❑

$$speedup = \frac{CPI \text{ mono cycle}}{CPI \text{ moyen multi cycle}} \times \frac{tps \text{ clock mono cycle}}{tps \text{ clock multi cycle}}$$

❑ ex :

Instruction type	CPI	Freq	Freq * CPI
Load	5	0.25	1.25
Store	4	0.08	0.32
ALU	4	0.43	1.72
Branch taken	4	0.6 * 0.17	0.41
Branch not taken	3	0.4 * 0.17	0.20
Jump	2	0.07	0.14
Total			4.04

tps mono = 1 ns


tps multi = 1.1 ns

speedup = $(5/4.04) * (1/1.1) = 1.125$

=> gain : 12,5%

Chemin de données multicycle (vue simplifiée)

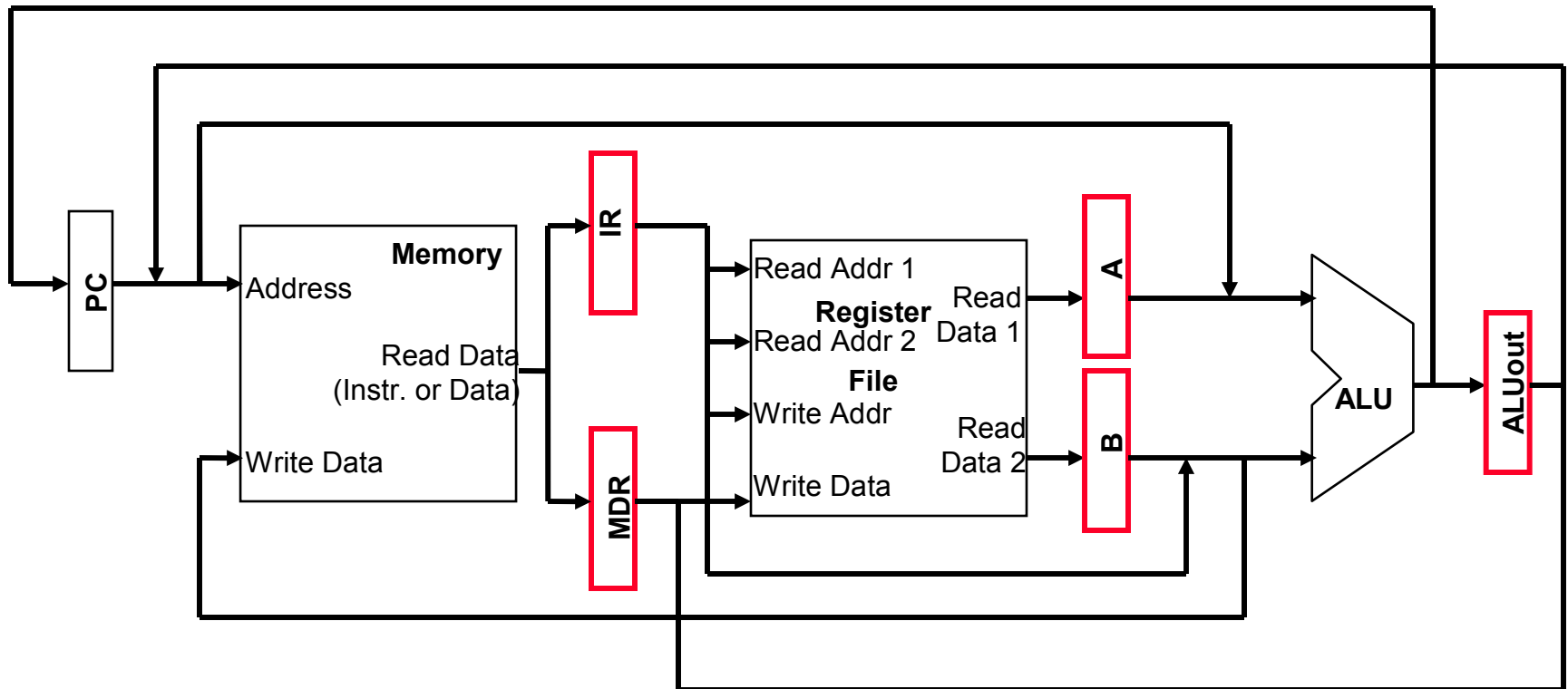- ❑ Des registres doivent séparer les différentes unités




5 étapes


1. Fetch : recherche de l'instruction
2. Decode et lecture de registre
3. Exécution instruction de type R, calcul @ mémoire, branch ou jump complétion
4. Lecture ou écriture mémoire
5. Écriture banc de registres (**Write Back**)

Les instructions prennent entre 3 et 5 cycles


Chemin de données multicycle

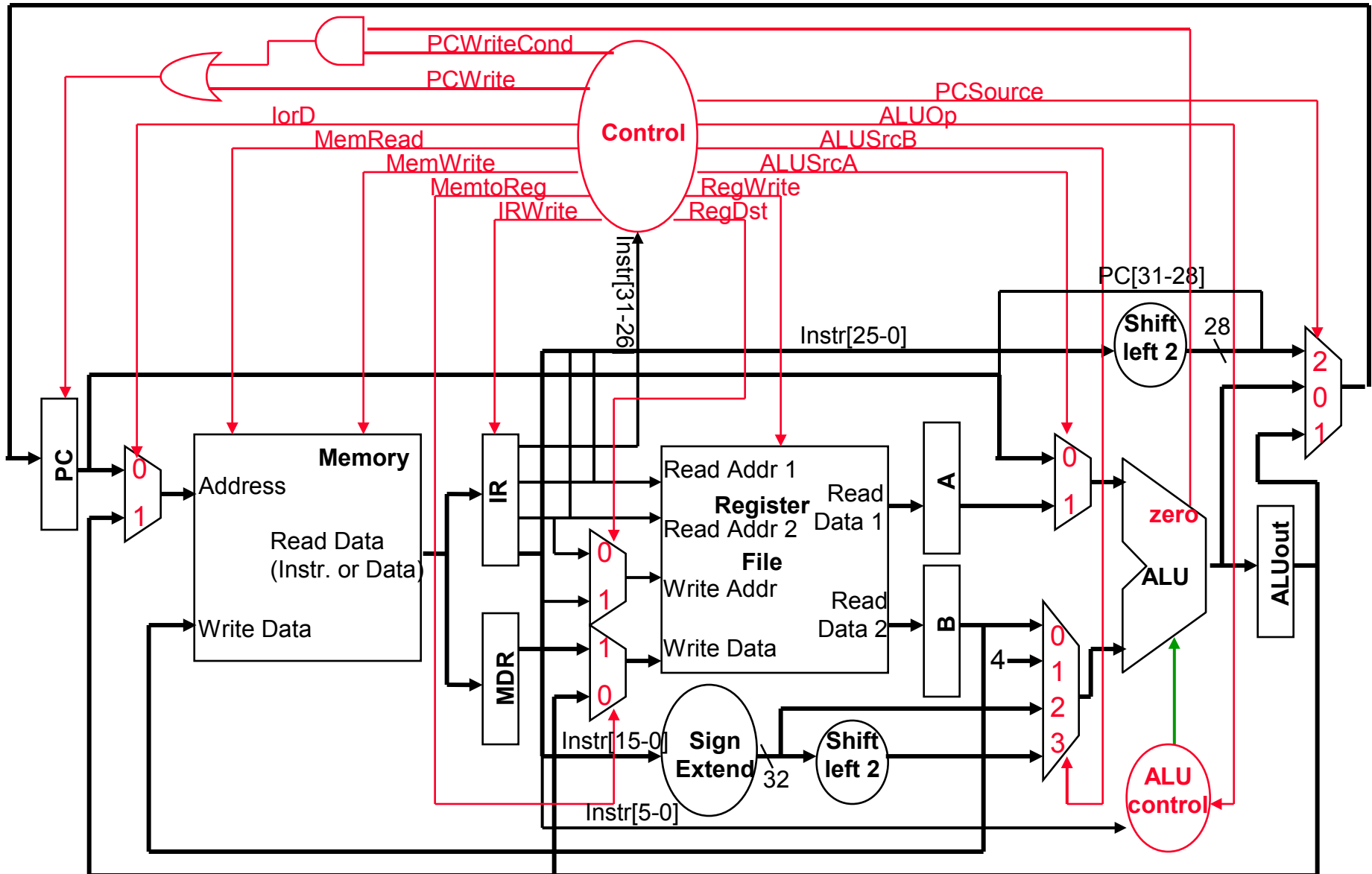


Signaux pour le cycle Fetch

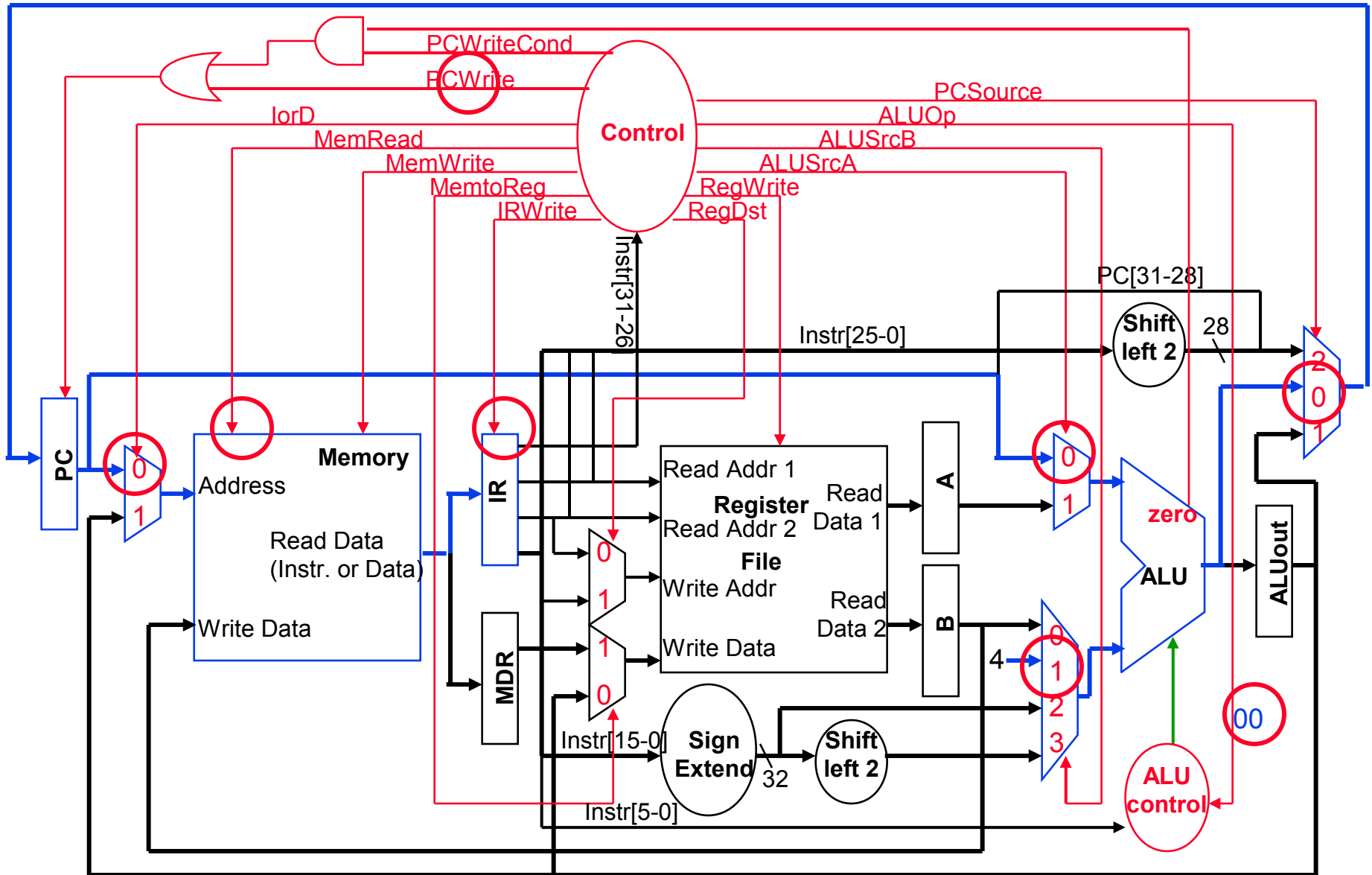

Construction d'un automate à états

 


Construction d'un automate à états

 

Pour les autres signaux :

PCWrite, IRWrite,
MemWrite, RegWrite=0
autres=X

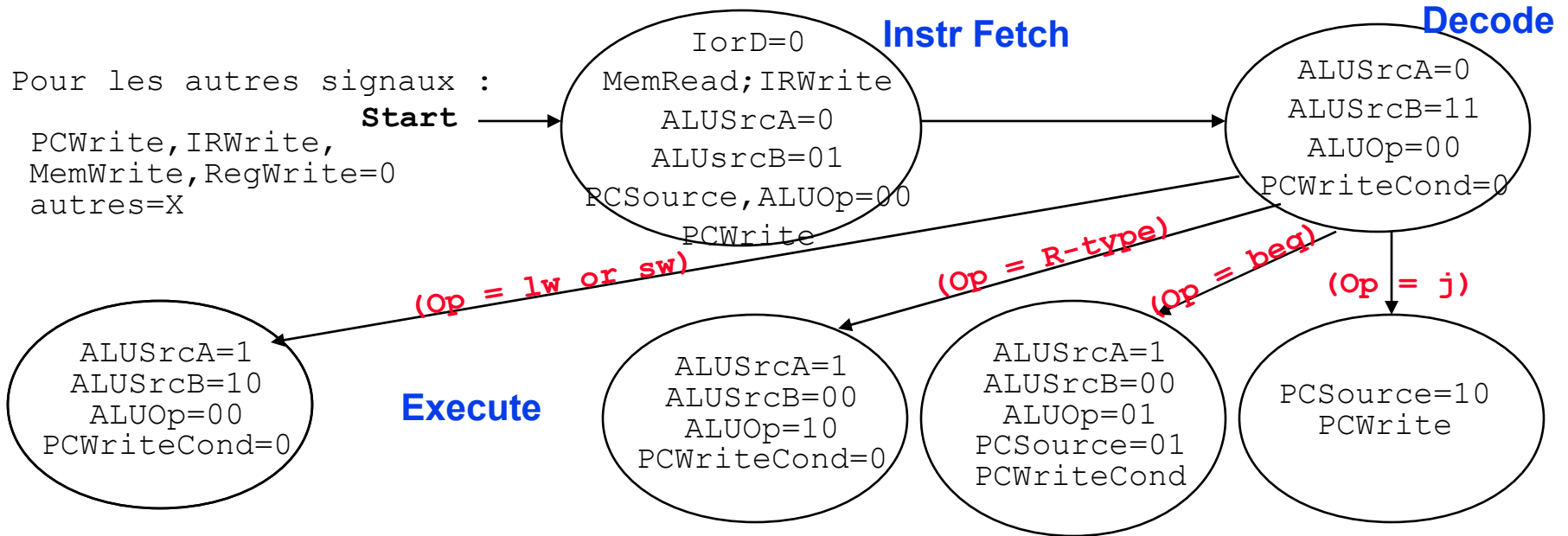Construction d'un automate à états (suite)



Etc. (étape 4 et 5)

Mise en oeuvre de l'automate

- ❑ circuit combinatoire (avec signaux "état" en entrée et sortie)
- ❑ Mémoire de micro-programme (=> extension du jeu d'instruction plus facile)
- ❑ RISC (Reduced Instruction Set Computer) : jeu d'instruction réduit => circuit
- ❑ CISC (Complex Instruction Set Computer) : jeu d'instruction important => mémoire micro-programme
- ❑ actuellement : mélange des deux techniques