

Architecture des ordinateurs

Instructions MIPS – chemin de données

Instructions MIPS R3000

❑ Instructions

Load/Store

Arith - Logique


Jump - Branch

Floating Point

Memory Management

Special

Registres

 

- ❑ Notation des registres : \$0, \$1, ..., \$31
notation mnémotechnique : \$zero (\$0),
\$t0 (\$8), etc.

Exemple d'instructions

add \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0=\$t1+\$t2

sub \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0=\$t1-\$t2

lw \$t1, a_addr # \$t1=Mem[a_addr]

sw \$s1, a_addr # Mem[a_addr]=\$t1

Plusieurs modes d'adressage

❑ ex load

```
la    $a0, addr    # load address addr into $a0
li     $a0, 12      # load immediate $a0 = 12
lb    $a0, c($s1)   # load byte $a0 = Mem[$s1+c]
lh    $a0, c($s1)   # load half word
lw    $a0, c($s1)   # load word
move  $s0, $s1      # $s0 = $s1
```

Structures de contrôle

- ❑ instruction de saut : jump label
- ❑ instruction de branchement : branch
if cond then goto label

beqz \$s0, label	if \$s0==0	goto label
bnez \$s0, label	if \$s0!=0	goto label
bge \$s0, \$s1, label	if \$s0>=\$s1	goto label
ble \$s0, \$s1, label	if \$s0<=\$s1	goto label
blt \$s0, \$s1, label	if \$s0<\$s1	goto label
beq \$s0, \$s1, label	if \$s0==\$s1	goto label
bgez \$s0, \$s1, label	if \$s0>=0	goto label

Exemple

zone de données

zone de code

.data

array1: .space 12 # declare 12 bytes of storage to
 # hold array of 3 integers

.text

main: la \$t0, array1 # load base address of array into register \$t0
 li \$t1, 5 # \$t1 = 5 ("load immediate")
 sw \$t1, (\$t0) # first array element set to 5; indirect addressing
 li \$t1, 13 # \$t1 = 13
 sw \$t1, 4(\$t0) # second array element set to 13
 li \$t1, -7 # \$t1 = -7
 sw \$t1, 8(\$t0) # third array element set to -7
 done

Exemple de programme (2)

```
for (i=0;i<n;i++) a[i]=b[i]+10;
```

```
        xor $2,$2,$2    # zero out index register (i)
        lw $3,n          # load iteration limit
        sll $3,$3,2      # multiply by 4 (words)
        li $4,a          # get address of a (assume < 216)
        li $5,b          # get address of b (assume < 216)
loop:    add $6,$5,$2      # compute address of b[i]
        lw $7,0($6)      # load b[i]
        addi $7,$7,10     # compute b[i]=b[i]+10
        add $6,$4,$2      # compute address of a[i]
        sw $7,0($6)      # store into a[i]
        addi $2,$2,4      # increment i
        blt $2,$3,loop    # loop if post-test succeeds
```

Formats instructions

❑ 3 formats d'instruction tous sur 32 bits

6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	
OP	rs	rt	rd	shamt	funct	R format
OP	rs	rt	16 bit number			I format
OP	26 bit jump target					J format

Exemple de codage

ADD \$2, \$3, \$4

- R-type instruction Arith/Log/Shift/Comparaison
- Opcode : 0 (UAL reg), rd=2, rs=3, rt=4, func=100000
- 000000 00011 00100 00010 00000 100000
- codage hexa : 0x00641020

ADDI \$2, \$3, 12

- I-type instruction A/L/S/C
- Opcode : 001000, rs=3, rt=2, imm=12
- 001000 00011 00010 0000000000001100
- codage hexa : 0x2062000C

Exemple de codage

BEQ \$3, \$4, 4

- I-type conditional branch instruction
- Opcode : 000100, rs=00011, rt=00100, imm=4 (skips next 4 instructions)
- 000100 00011 00100 0000000000000000100

SW \$2, 128(\$3)

- I-type memory address instruction
- Opcode : 101011, rs=00011, rt=00010, imm=0000000010000000
- 101011 00011 00010 0000000010000000


J 128

- J-type pseudodirect jump instruction
- Opcode : 000010, 26-bit pseudodirect address is $128/4 = 32$
- 000010 000000000000000000000000100000


Mode d'adressage

Modes d'adressage MIPS

 ❑ **Registre** – opérande dans un registre




 ❑ **Basé (déplacement)** – l'adresse (en mémoire) de l'opérande = contenu registre + offset (16 bits) contenu dans l'instruction



❑ **Immédiat** – opérande sur 16 bits dans l'instruction

3. Immediate addressing

 

Construction du chemin de données

Fonctionnalité du chemin de données

❑ Chemin de données simplifié pour les instructions :

chargement/rangement : **lw, sw**

arith. et logique : **add, addu, sub, subu, and, or, xor, nor, slt, sltu**

arith. et logique immédiate : **addi, addiu, andi, ori, xori, slti, sltiu**


de contrôle de flux : **beq, j**

❑ Schéma d'exécution :

Fetch : lecture et mise à jour de registre d'adresse RAM de l'instruction courante

Decode : décodage de l'instruction (et lecture des registres)

Execute : exécution de l'instruction

 


Vue simplifiée

❑ Deux types d'unités :

Combinatoires (UAL, logique de contrôle)

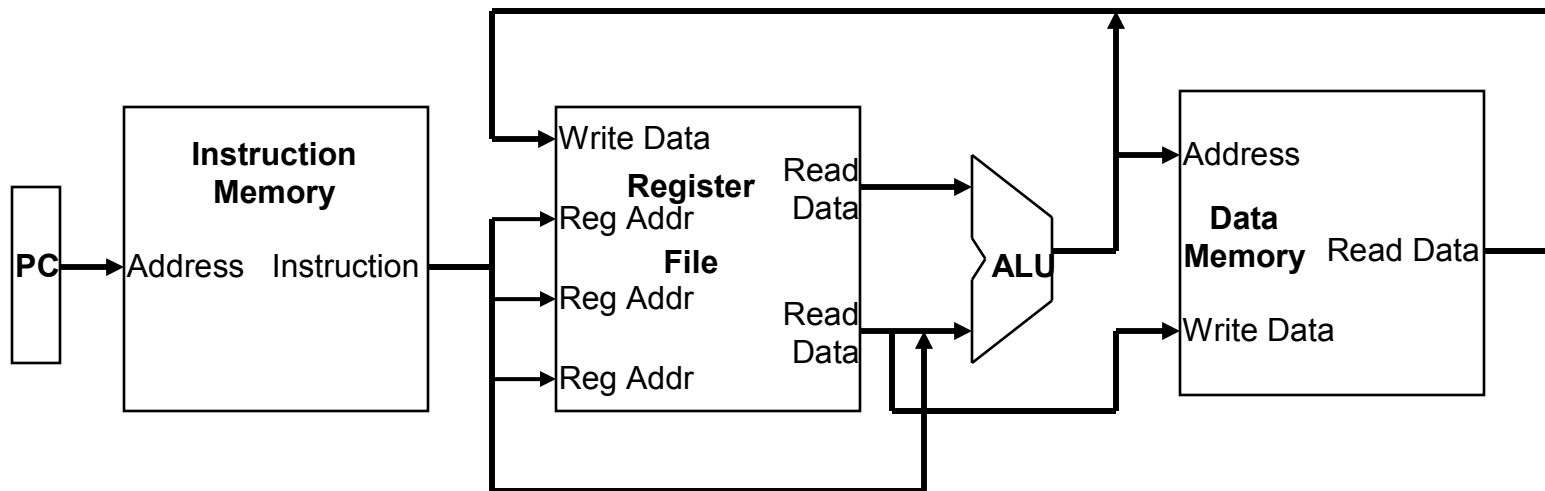Séquentielles : bancs de registres, mémoires



❑ Hyp : opération traitée en 1 seul cycle


❑ Mémoire instructions – mémoire de données
(modèle **Harvard**)

Recherche d'instruction (*Fetch*)

❑ Deux étapes

Lire l'instruction dans la mémoire

Mettre à jour le registre PC

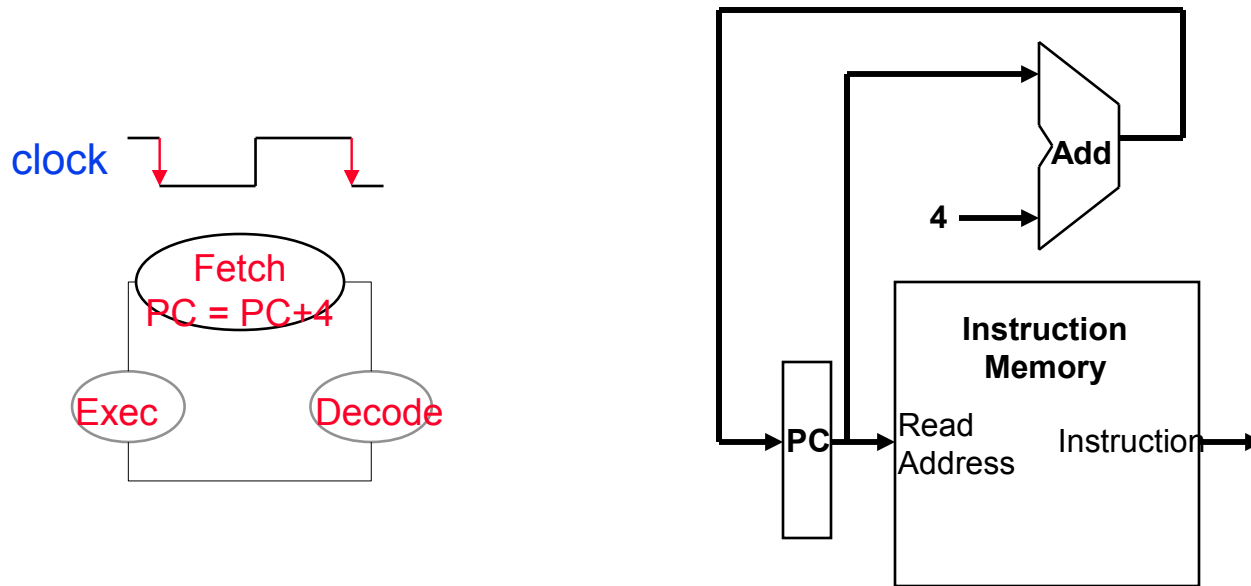


PC est mis à jour à chaque top horloge (pas besoin de signal d'écriture)

La lecture est une action « combinatoire » (pas besoin de signal de contrôle)


Décodage (*Decode*)

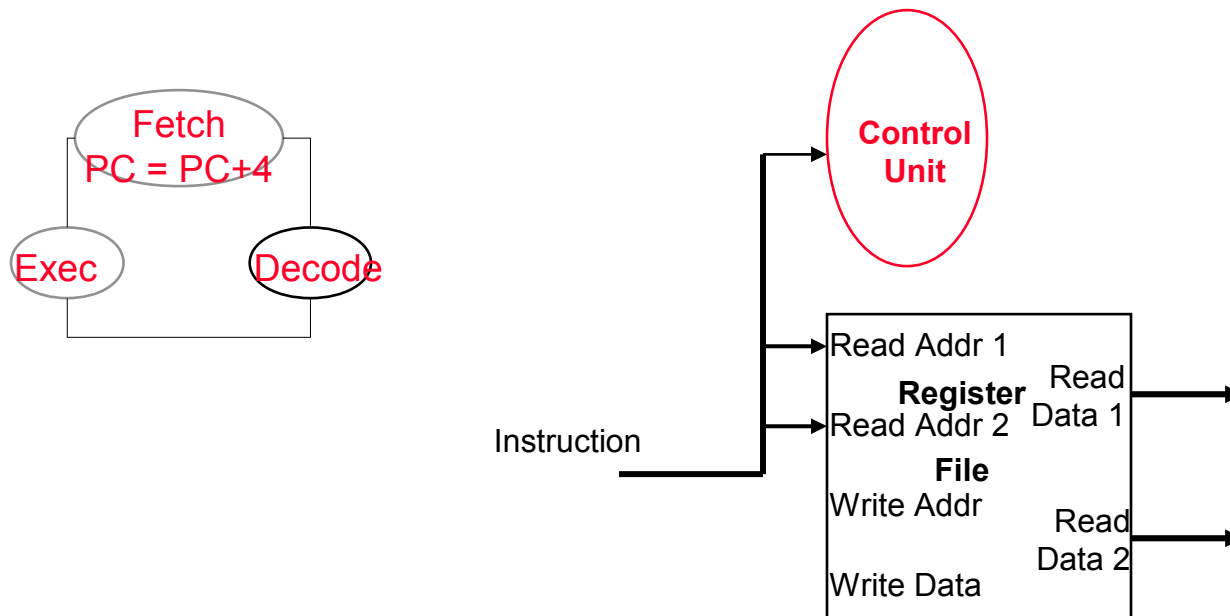- ❑ Décoder consiste à envoyer l'opcode à l'unité de contrôle et les signaux de lecture de registres (signaux d'adresse de registres contenu dans l'instruction).





Exécution (*Execute*) Instruction de type R

□ **add, sub, slt, and, or**

 


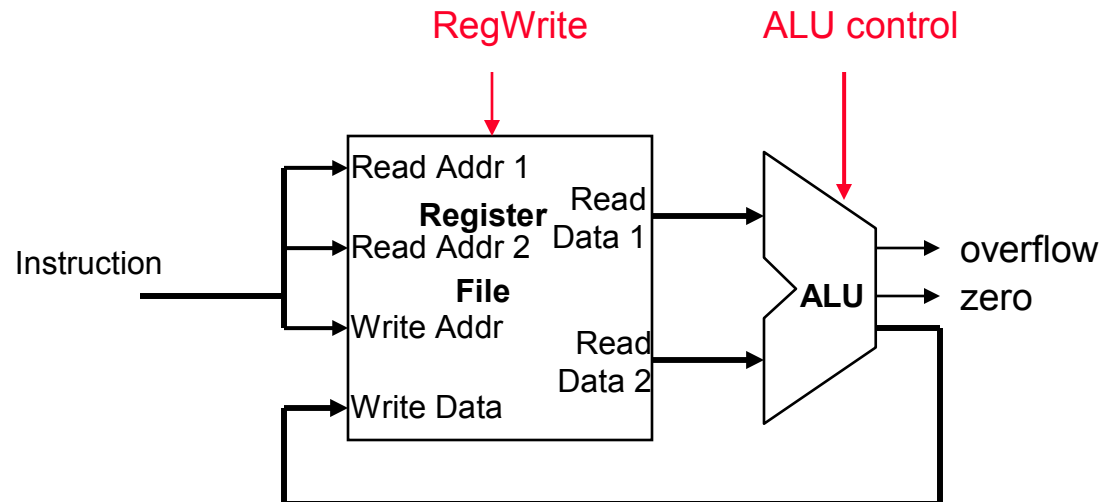 exécuter l'op (**op** et **funct**) sur les opérandes **rs** et **rt**
stocker le résultat dans **rd**




Banc de registre pas mis à jour à chaque instruction (e.g. **sw**), signal spécifique (écriture sur front descendant sinon conflit avec la lecture)

Instructions Load et Store

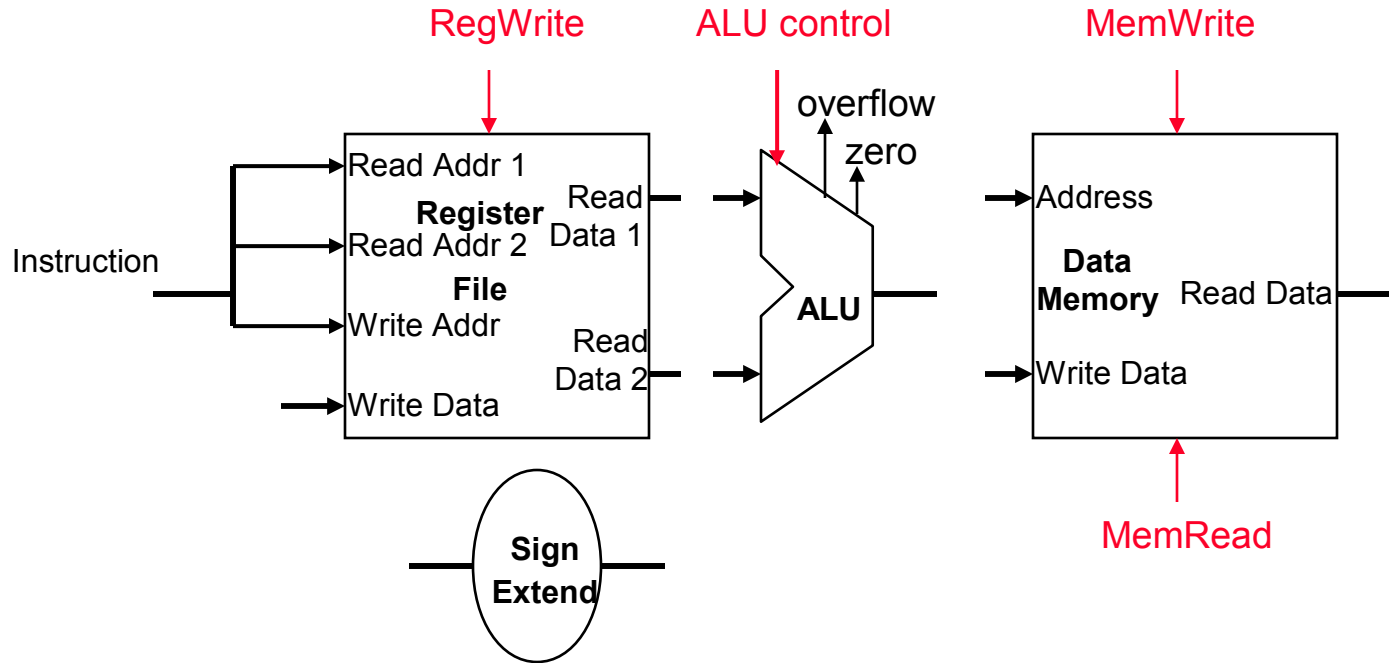

Instructions Load et Store

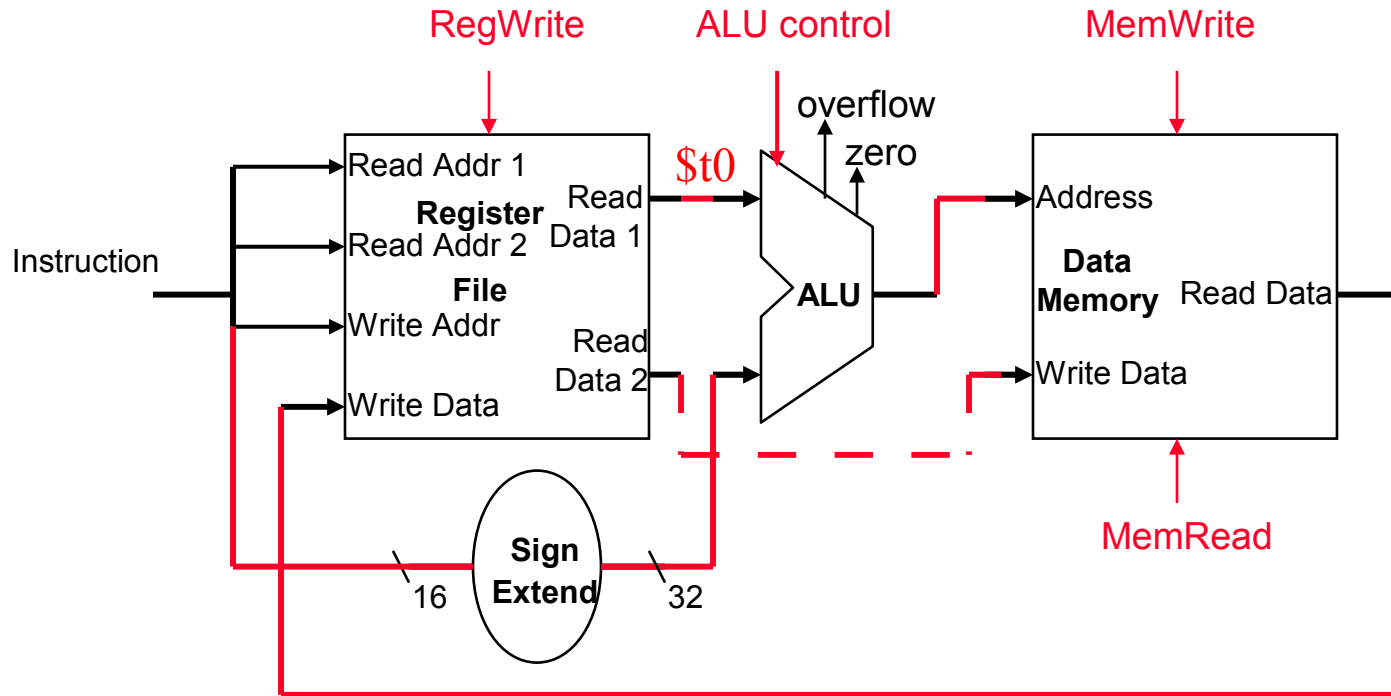

`lw $t1, 4($t0)`

Read data 1 : @ \$t0

4 sur 16 bits -> 4 sur 32 bits


ALU control : addition

MemRead = 1

Write addr = @ \$t1

RegWrite = 1


Instruction Branch

 

compare les registres **rs** et **rt** (test flag **zero**)


calcule de l'adresse destination (relative à PC) :
 $(PC+4) + \text{extension}(\text{offset}) \ll 2$

Instruction Branch

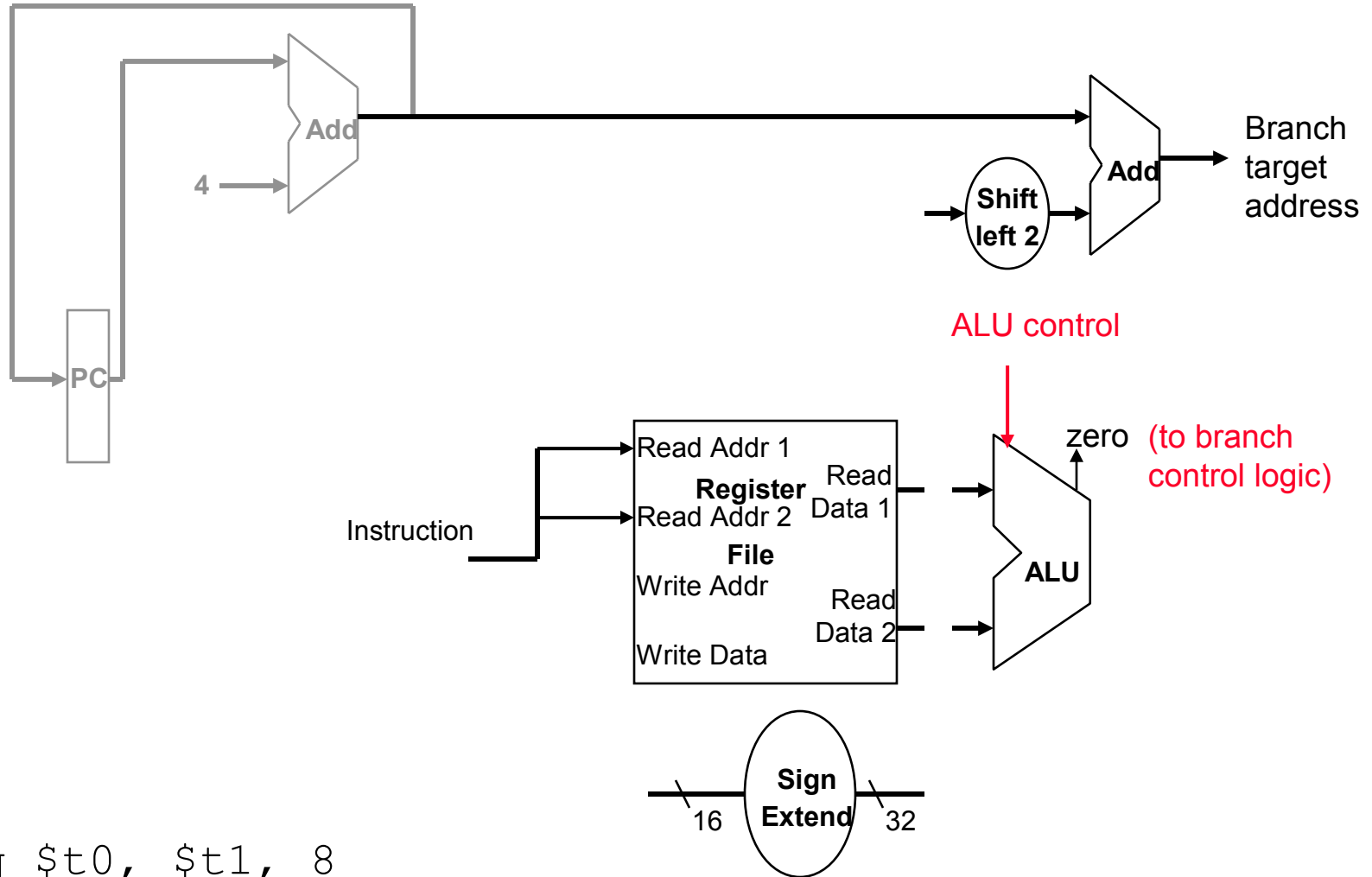

beq \$t0, \$t1, 8
(if (\$t0-\$t1 == 0) PC += 8)

Instruction Branch

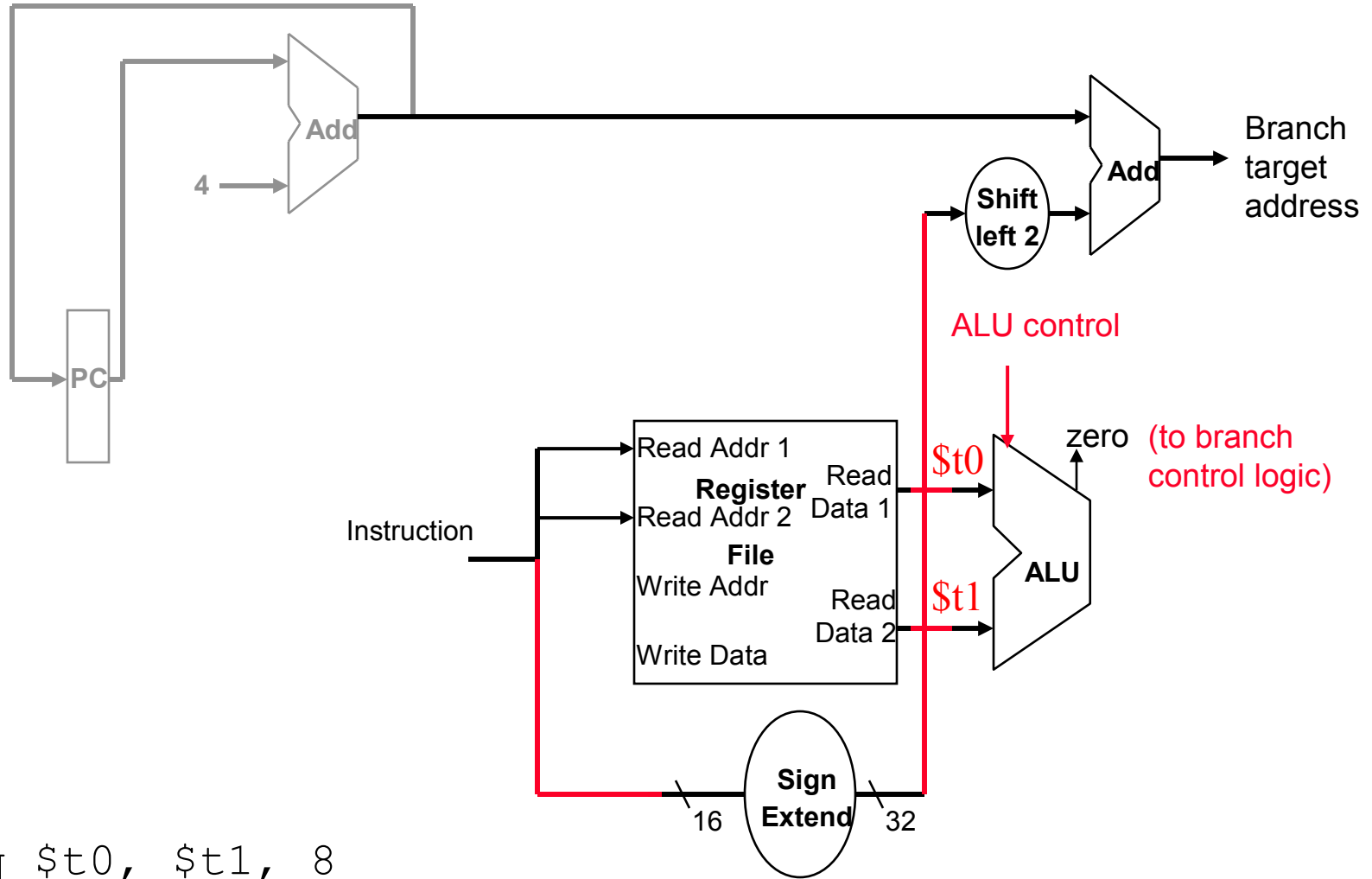


beq \$t0, \$t1, 8
(if (\$t0-\$t1 == 0) PC += 8)

Instruction Jump



 
récupération des 4 bits
de poids forts de PC+4
 \Rightarrow code $< 2^{28}$




Assemblage des composants

- ❑ ajout des lignes de contrôle
- ❑ Fetch, decode et execute en un seul cycle :
 - chaque ressource utilisée une seule fois (ex :
séparation des mémoires)
multiplexeur
- ❑ temps de cycle réglé sur l'instruction la plus longue


Fetch, Decode, Execute

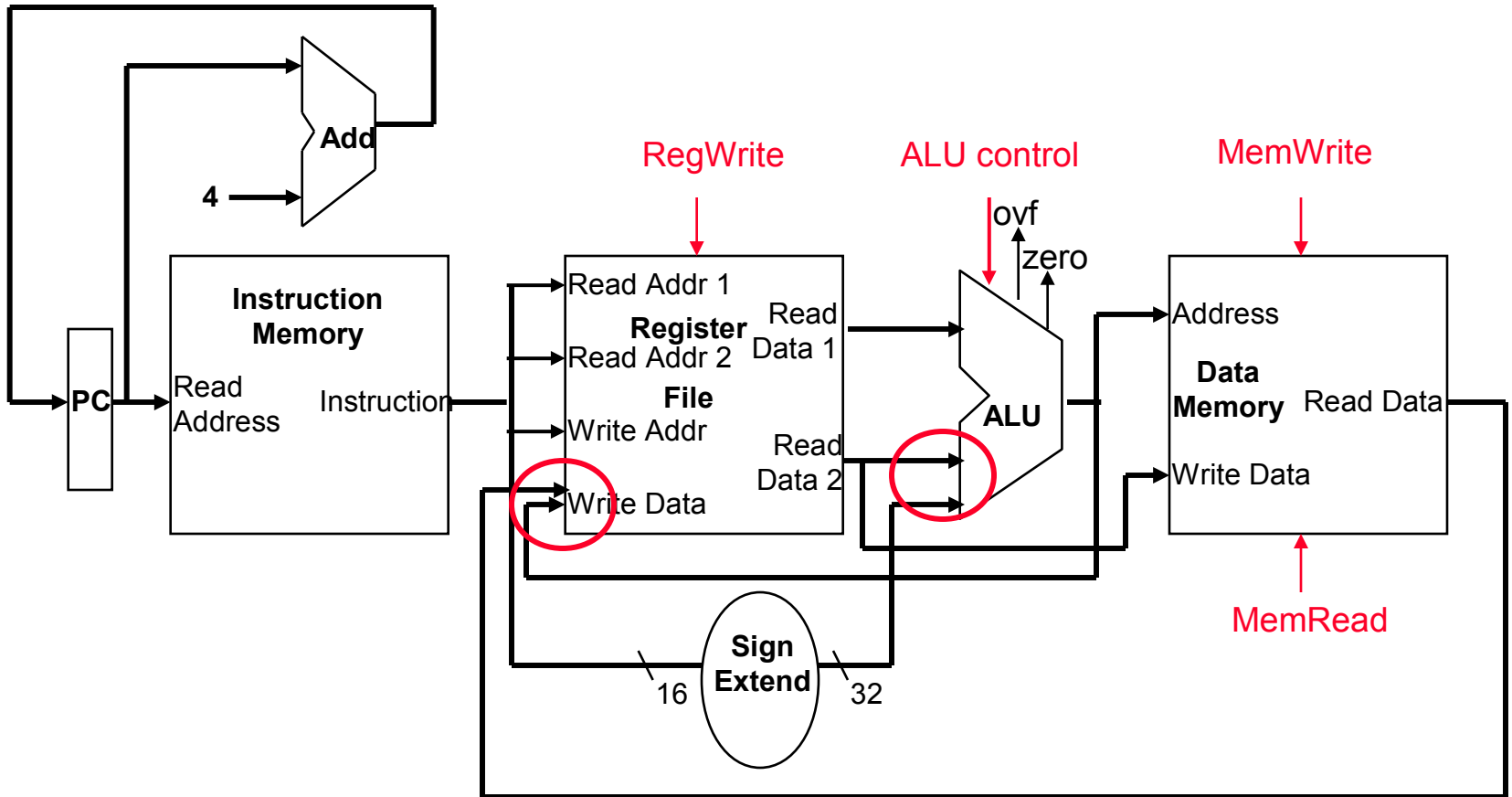


Ajout de mutlipexeurs

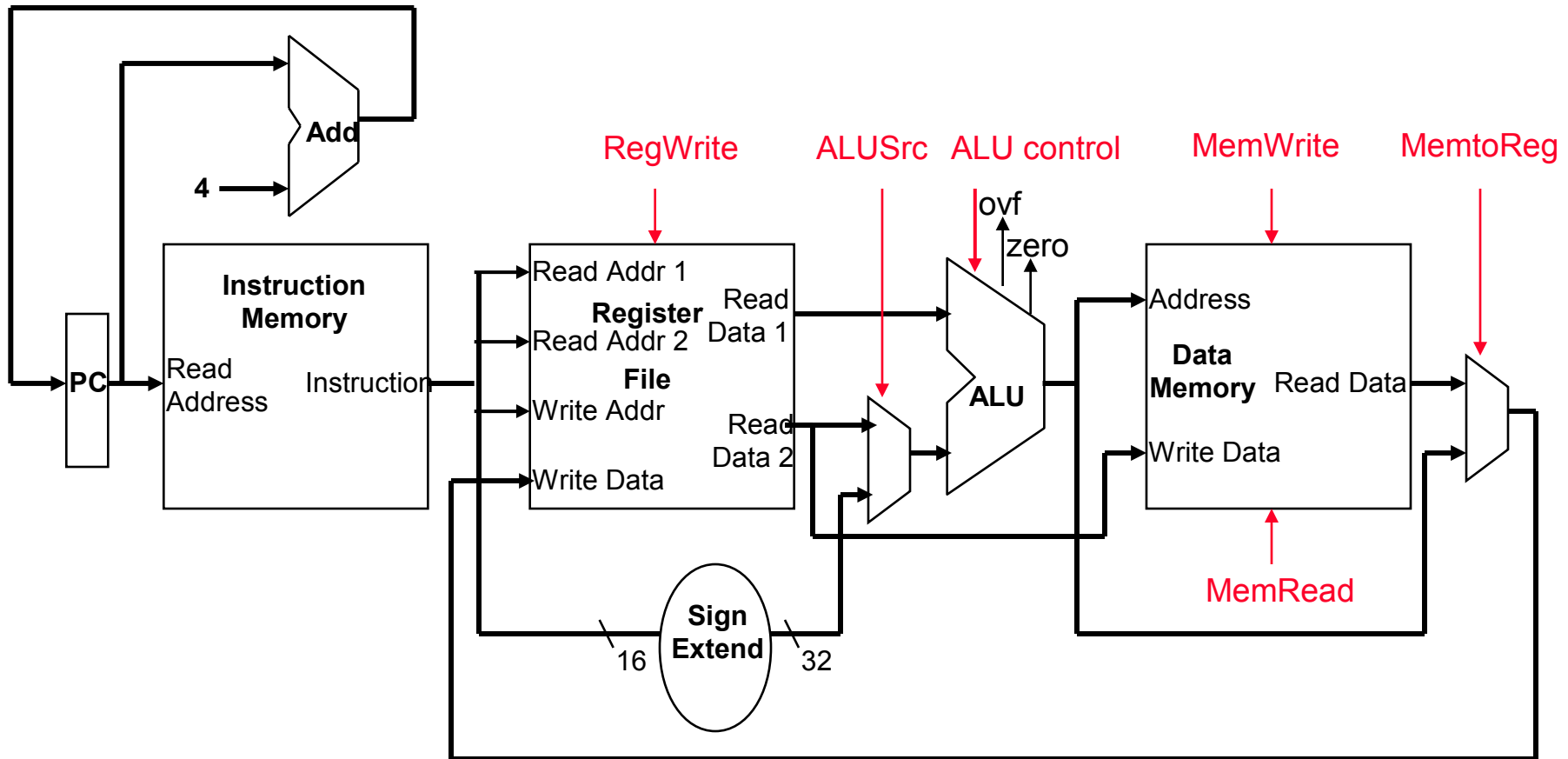


Ajout de l'horloge

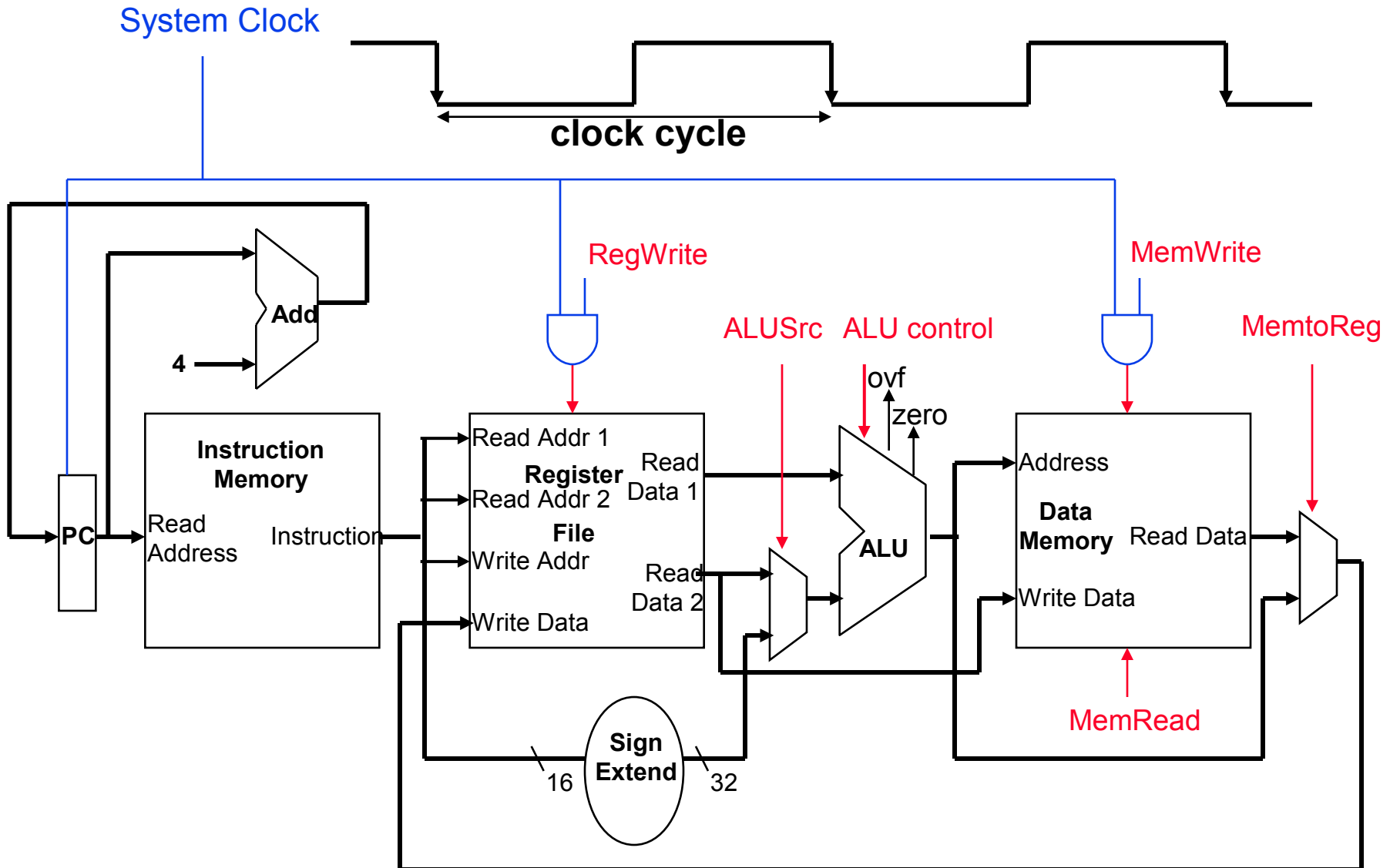


Ajout de l'unité de branchement

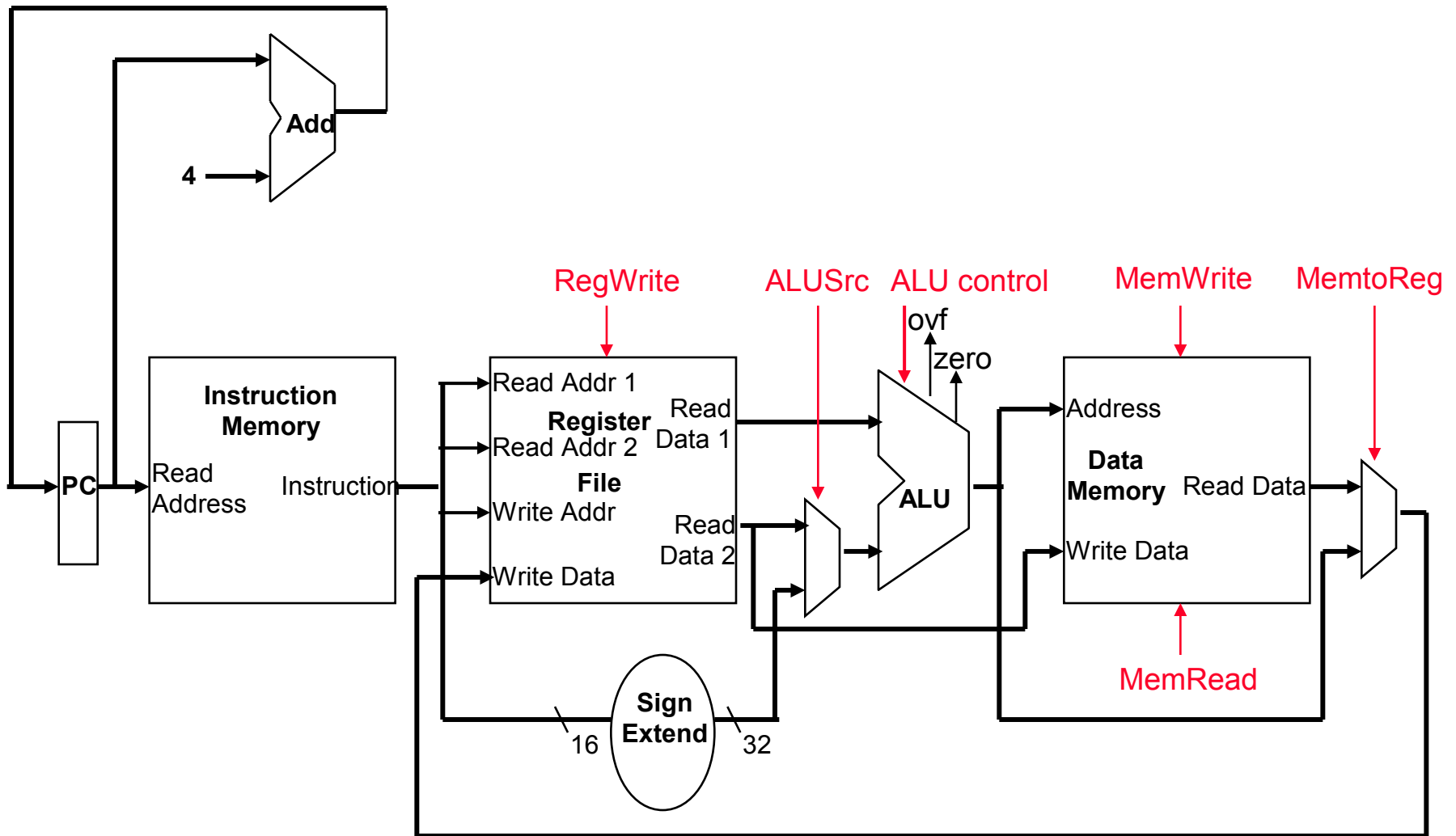

Ajout de l'unité de branchement

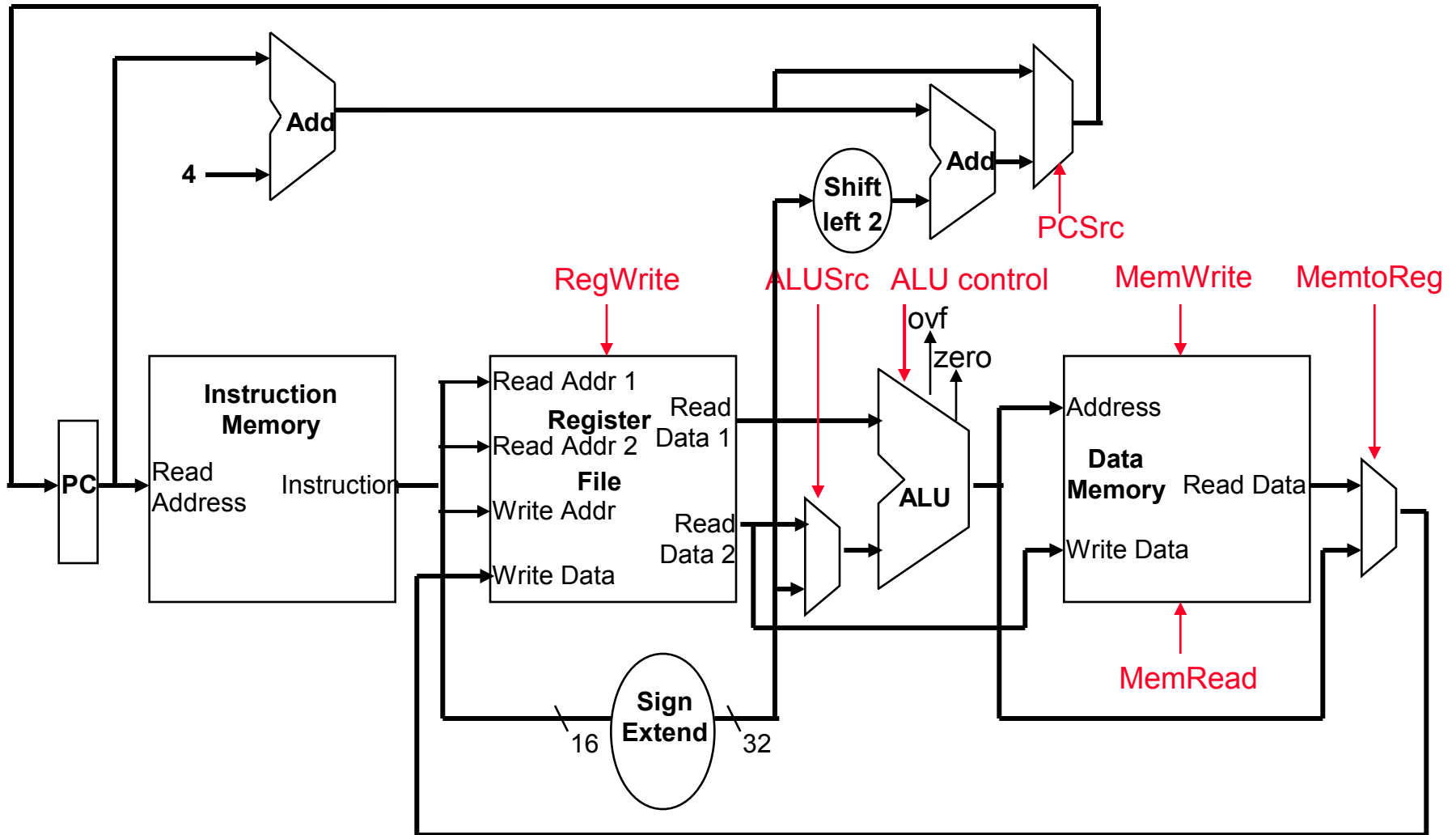

Ajout de l'unité de contrôle

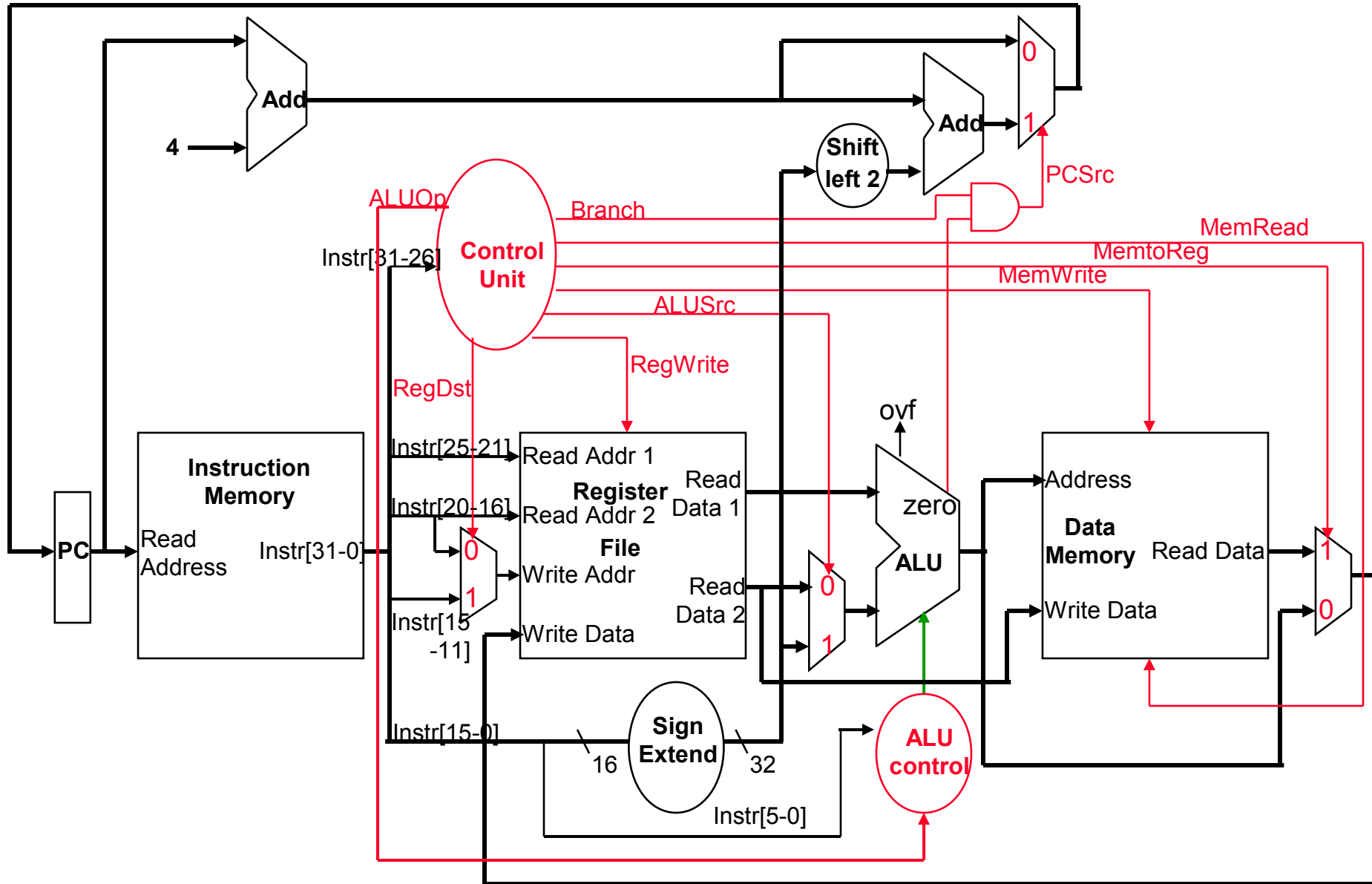

ALU control

Opérations UAL

❑ Code op de l'UAL

Entrées op UAL	Fonction
0000	and
0001	or
0010	xor
0011	nor
0110	add
1110	subtract
1111	set on less than

Circuit : ALU control

- ❑ entrées : funct (dans le code op) + bits ALUOp (de l'unité de contrôle)
- ❑ sorties : **ALUcontrol bits**

Instr op	funct	ALUOp	action	ALUcontrol
lw	xxxxxx	00		
sw	xxxxxx	00		
beq	xxxxxx	01		
add	100000	10	add	0110
sub	100010	10	subtract	1110
and	100100	10	and	0000
or	100101	10	or	0001
xor	100110	10	xor	0010
nor	100111	10	nor	0011
slt	101010	10	slt	1111

Circuit : ALU control


- ❑ entrées : funct (dans le code op) + bits ALUOp (de l'unité de contrôle)
- ❑ sorties : **ALUcontrol bits**

Instr op	funct	ALUOp	action	ALUcontrol
lw	xxxxxx	00	add	0110
sw	xxxxxx	00	add	0110
beq	xxxxxx	01	subtract	1110
add	100000	10	add	0110
subt	100010	10	subtract	1110
and	100100	10	and	0000
or	100101	10	or	0001
xor	100110	10	xor	0010
nor	100111	10	nor	0011
slt	101010	10	slt	1111

ALU Control : table de vérité


F5	F4	F3	F2	F1	F0	ALU Op ₁	ALU Op ₀	ALU control ₃	ALU control ₂	ALU control ₁	ALU control ₀
X	X	X	X	X	X	0	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0
X	X	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
X	X	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
X	X	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
X	X	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
X	X	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1

ALU Control : circuit combinatoire

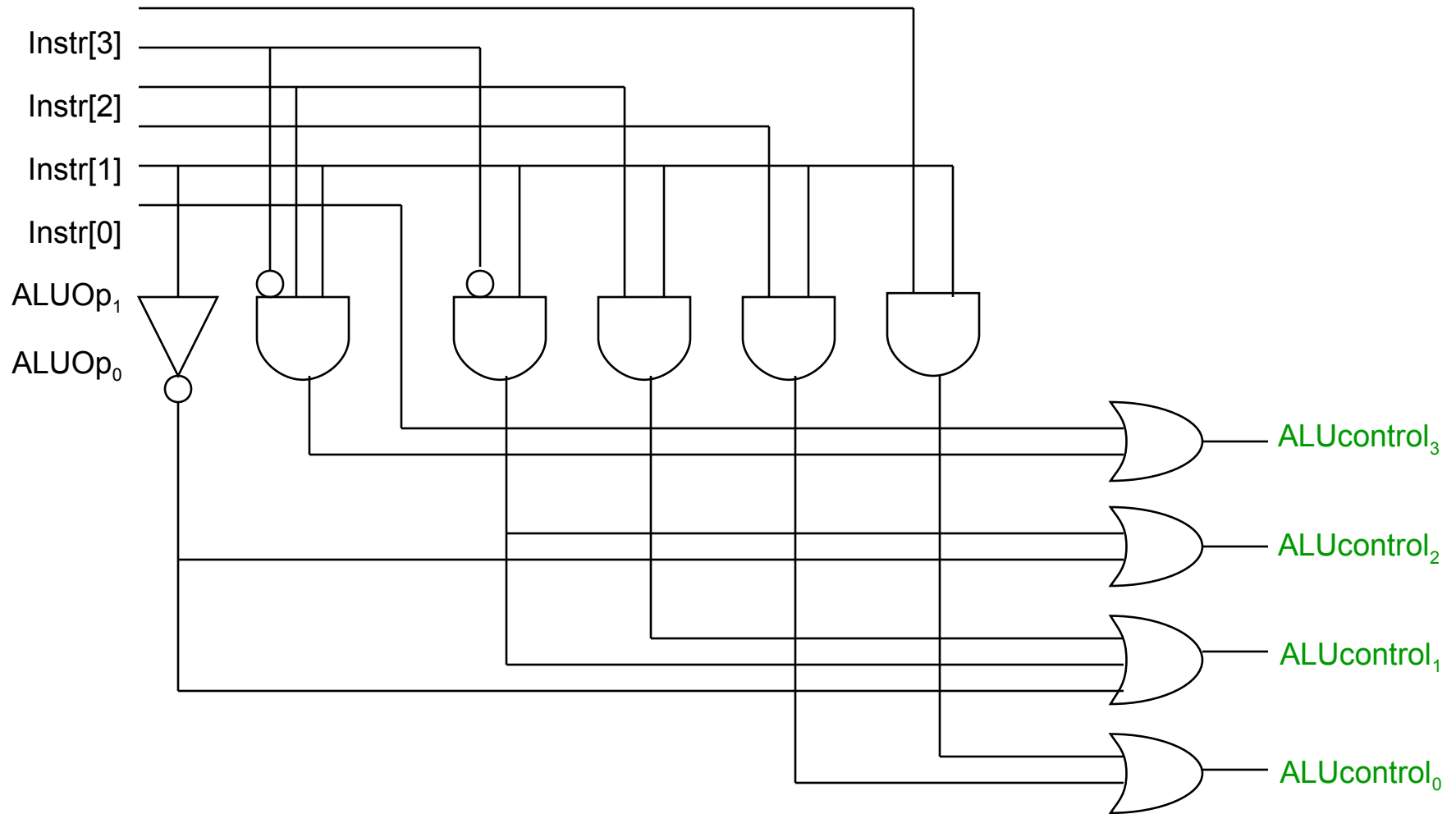


Conception de l'unité de contrôle


R-type Instruction Data/Control Flow

 


R-type Instruction Data/Control Flow

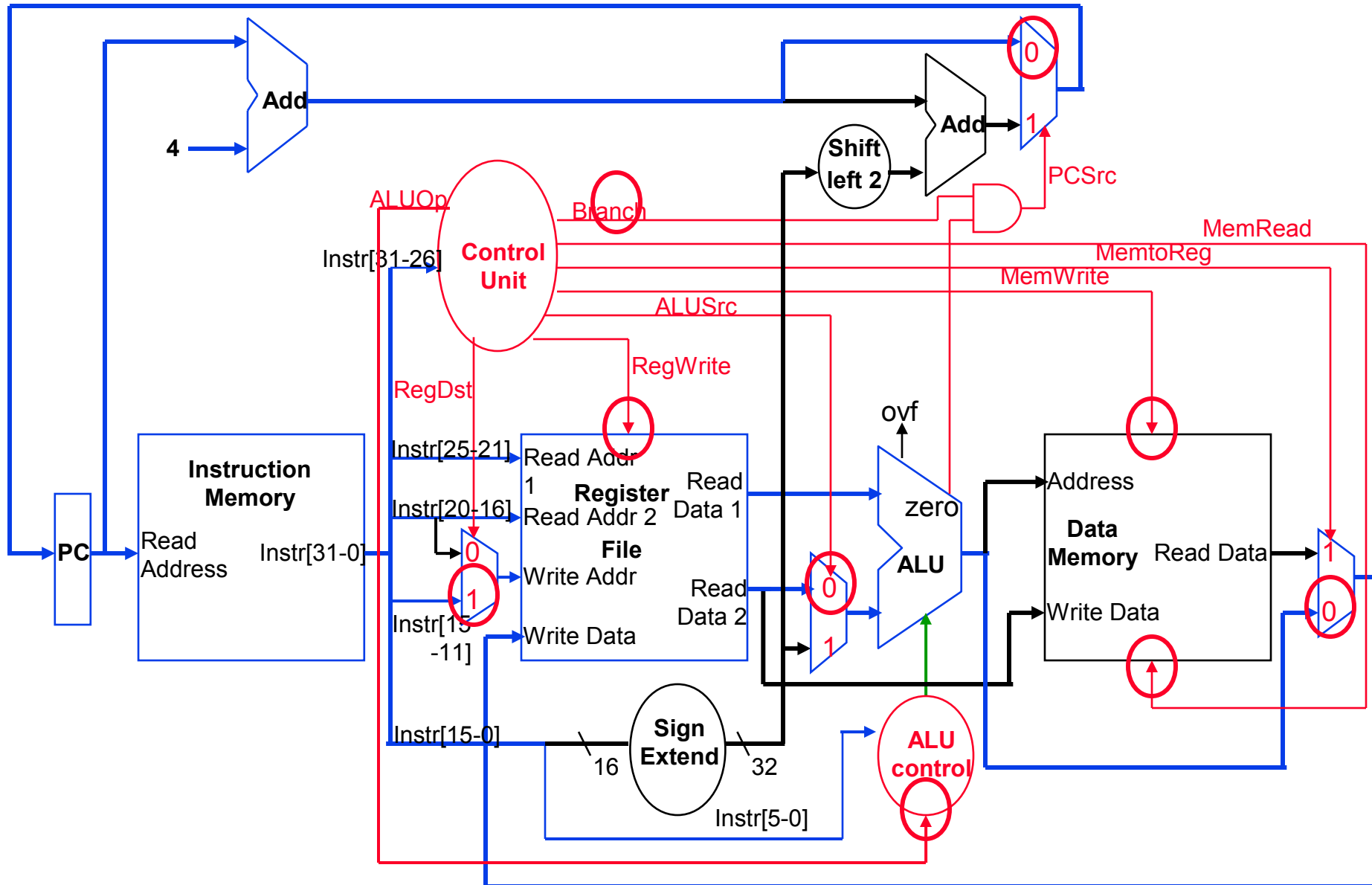


Store Word Instruction Data/Control Flow

 


Store Word Instruction Data/Control Flow

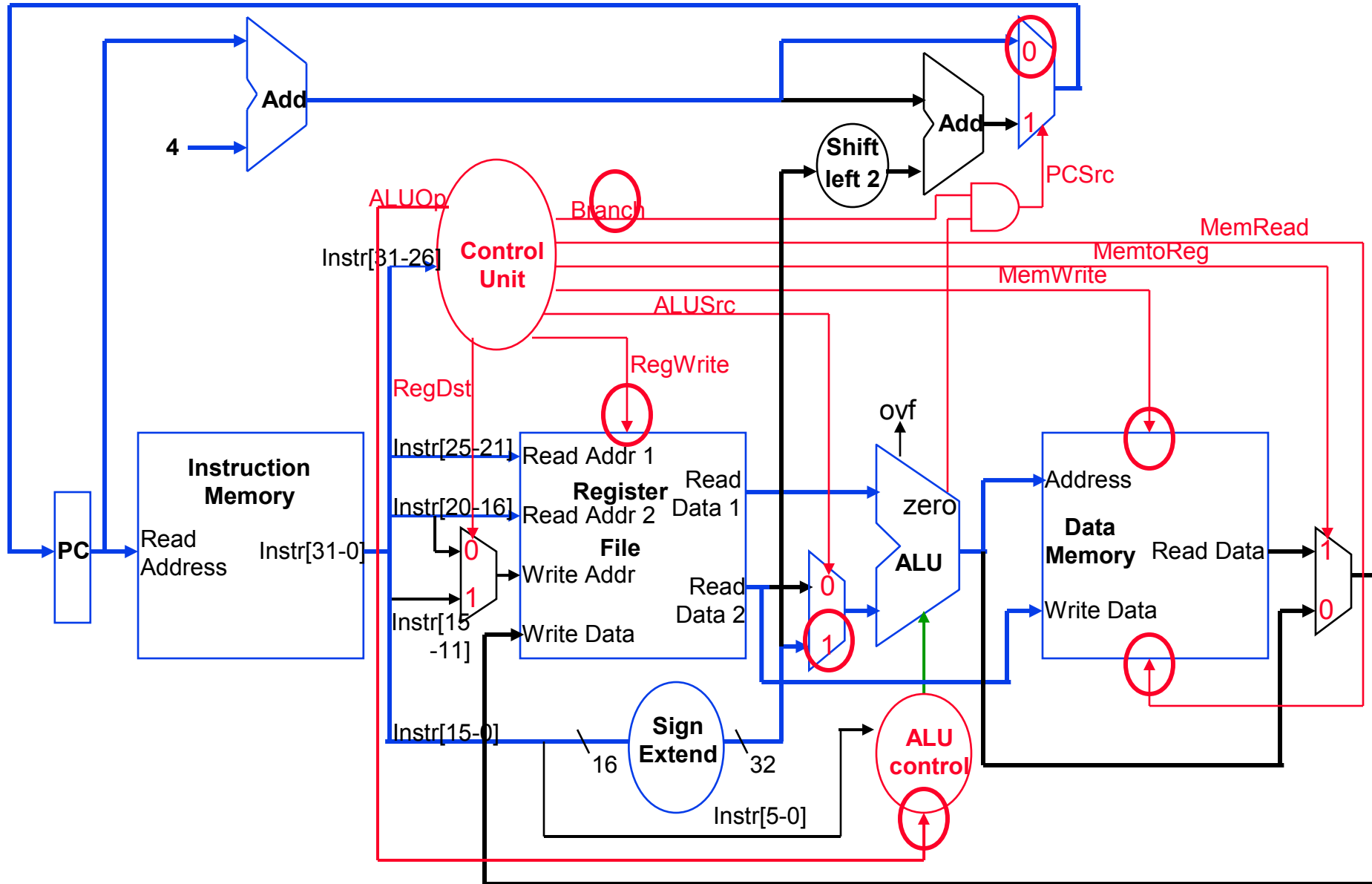


Load Word Instruction Data/Control Flow

 


Load Word Instruction Data/Control Flow

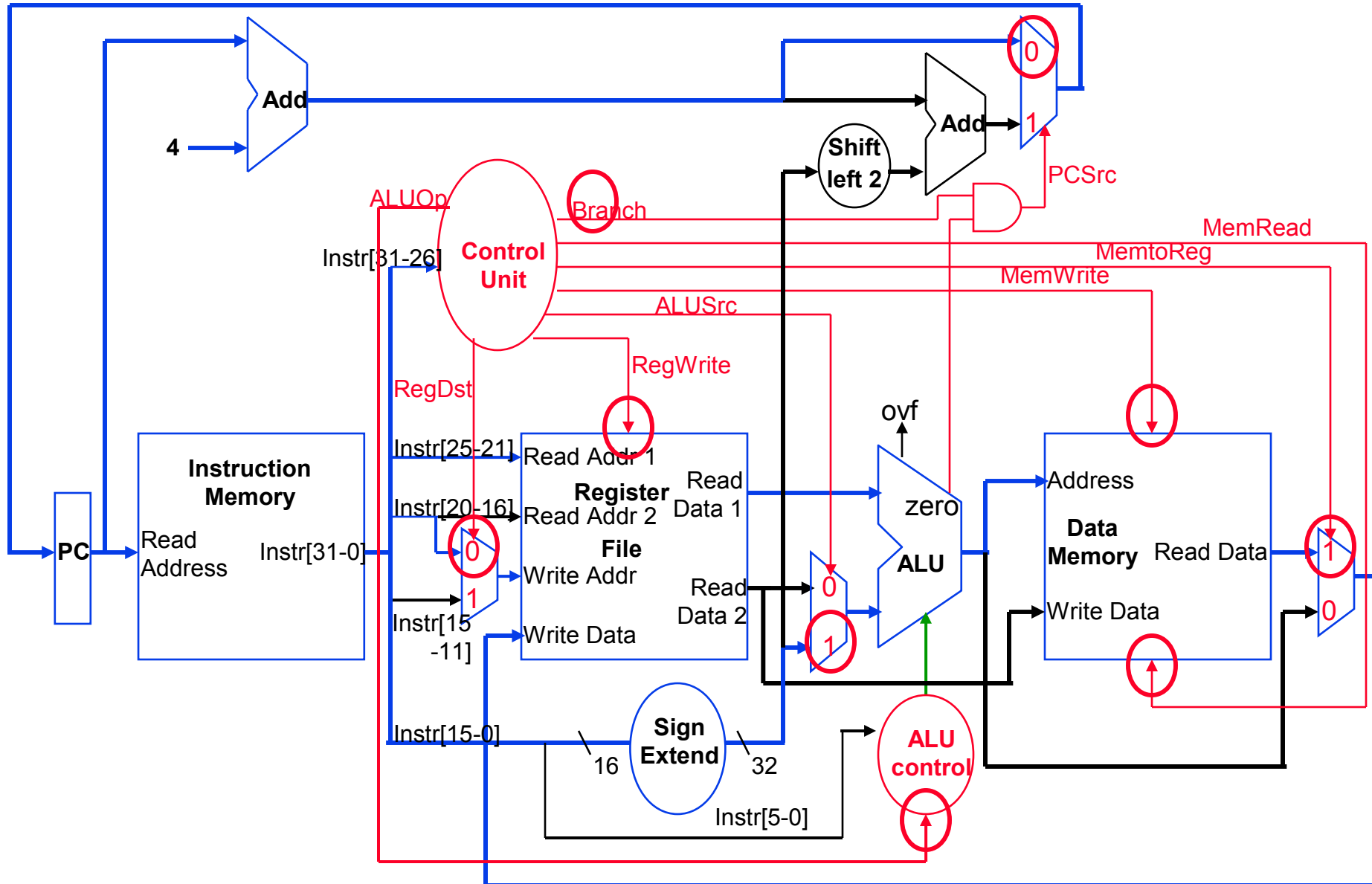

Branch Instruction Data/Control Flow

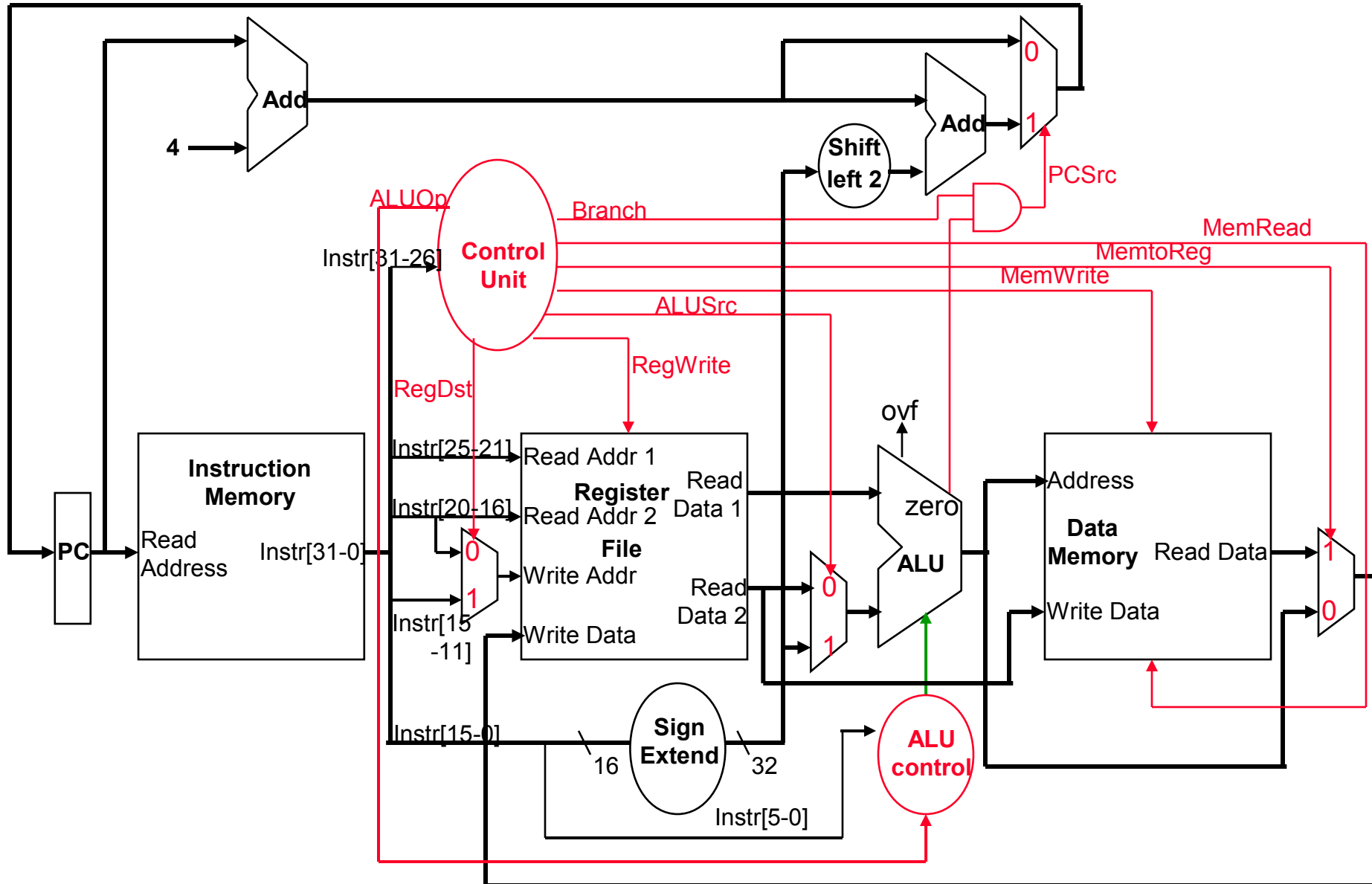

Branch Instruction Data/Control Flow

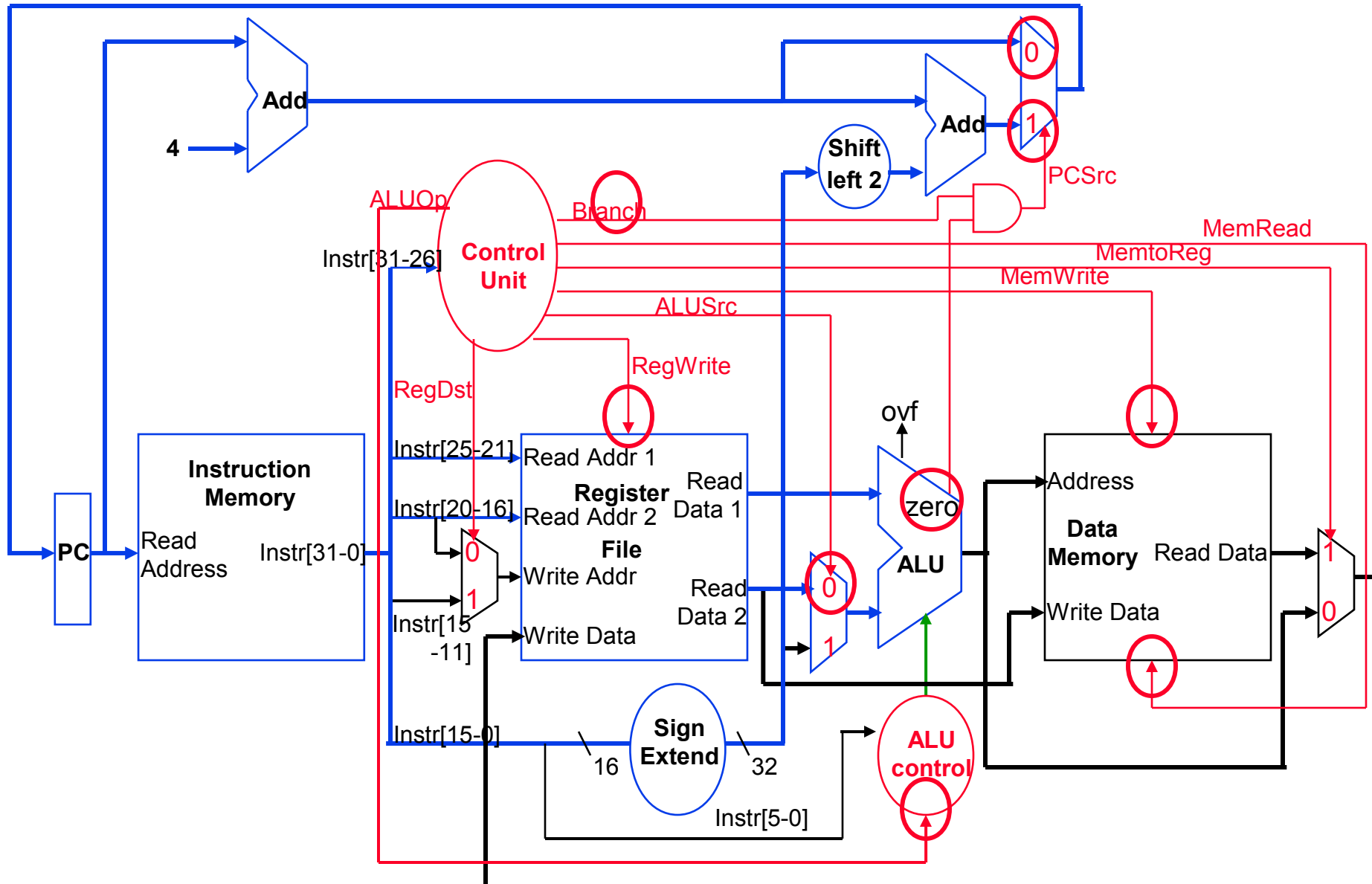

Unité de contrôle


Instr	RegDst	ALUSrc	MemReg	RegWr	MemRd	MemWr	Branch	ALUOp
R-type 000000								
lw 100011								
sw 101011								
beq 000100								

- ❑ entrée : uniquement code op de l'instruction
- ❑ sorties : les différents signaux pour les circuits

Unité de contrôle : table de vérité

Instr	RegDst	ALUSrc	MemReg	RegWr	MemRd	MemWr	Branch	ALUOp
R-type 000000	1	0	0	1	0	0	0	10
lw 100011	0	1	1	1	1	0	0	00
sw 101011	X	1	X	0	0	1	0	00
beq 000100	X	0	X	0	0	0	1	01


Unité de contrôle : table de vérité

 


Ajoutons les instructions de saut

□ Jump :

 
remplace les 28 bits de poids faible de PC par les 26 bits indiqués dans l'adresse décalée de 2 bits à gauche



Ajout de jump

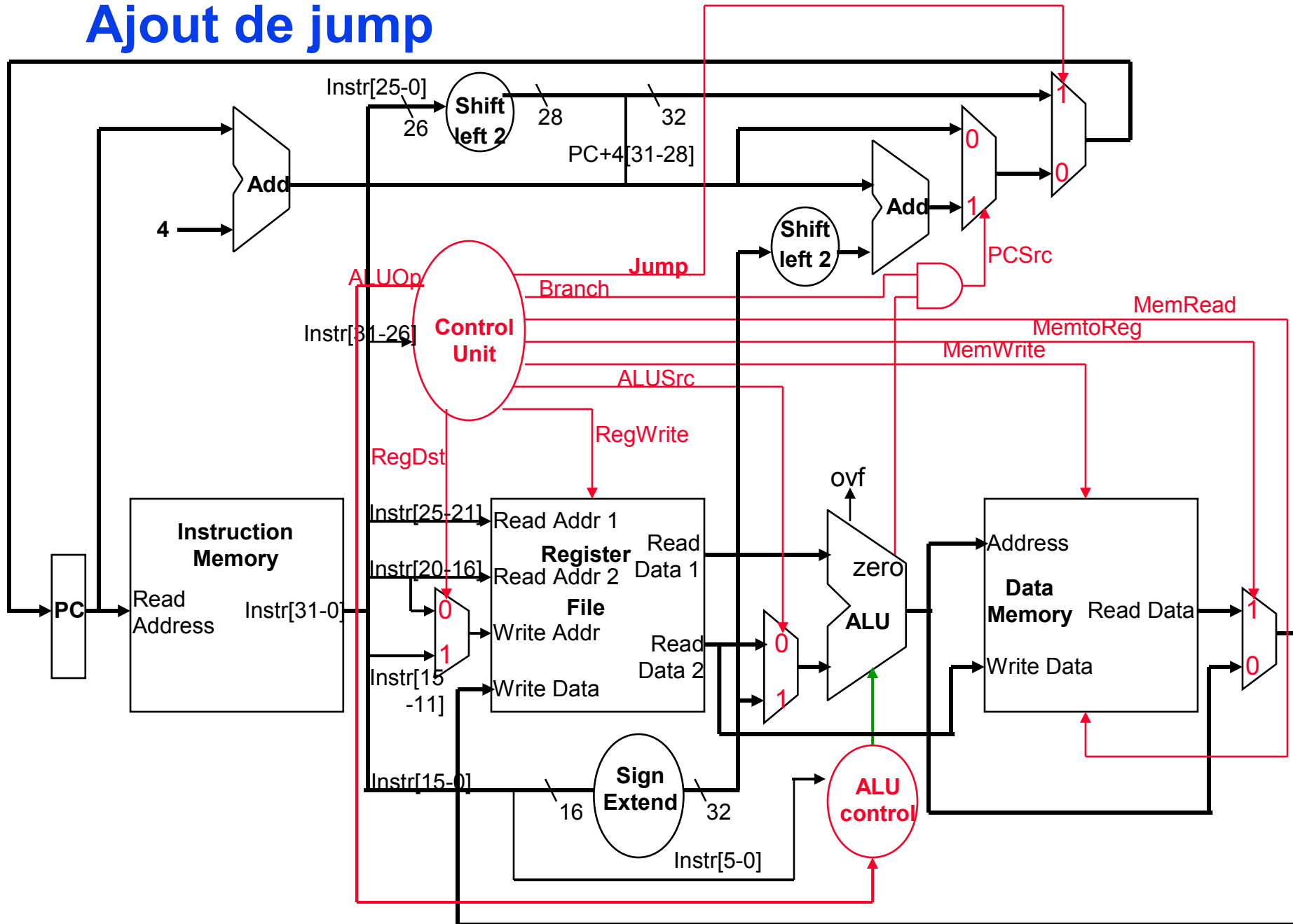

Ajout de jump

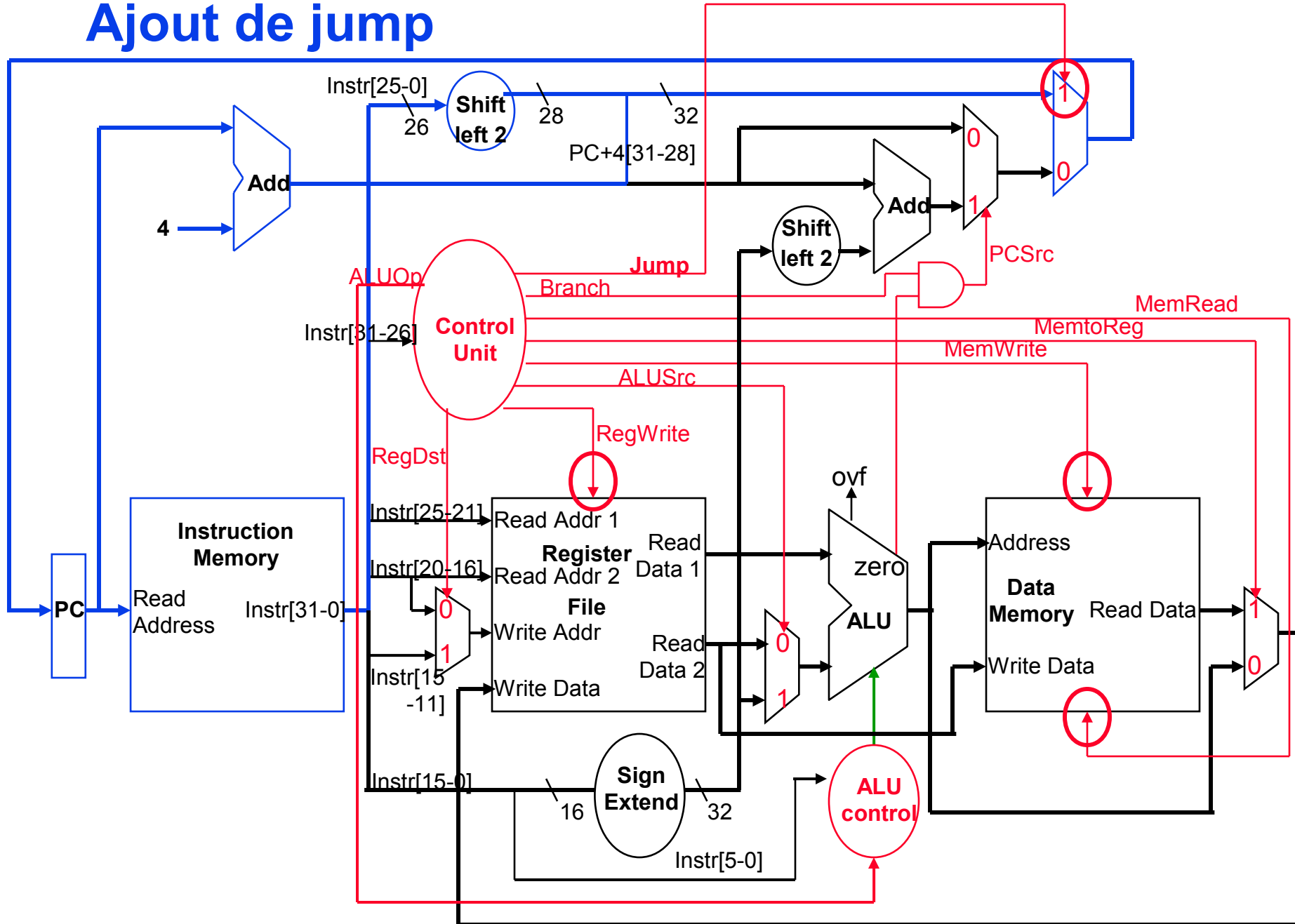

Unité de contrôle

Instr	RegDst	ALUSrc	MemReg	RegWr	MemRd	MemWr	Branch	ALUOp	Jump
R-type 000000	1	0	0	1	0	0	0	10	0
lw 100011	0	1	1	1	1	0	0	00	0
sw 101011	X	1	X	0	0	1	0	00	0
beq 000100	X	0	X	0	0	0	1	01	0
j 000010	X	X	X	0	0	0	X	X	1

Utilisation du chemin de données

Les instructions n'utilisent pas toutes les mêmes parties du chemin de données :

- ❑ format R / branch : pas d'accès à la mémoire de données
- ❑ store : pas d'écriture de registre
- ❑ toutes les instructions ne stabilisent pas leurs circuits utiles dans le même temps => gain de temps grâce à une exécution multicycles (prochain chapitre)